

Représenter ci-dessous $(A \text{ ou } B)$ et $(A \text{ ou } (\text{non } B))$ à l'aide d'un circuit logique (pas de symboles européens sur les portes, juste les noms des opérations).